

MULTIPLIPLICAZIONE IN CIRCUITO DIVISORE

ESERCIZIO 1

Calcolare il valore di R_1 e R_2 per cui il circuito divisa il segnale in 10 e 100.



ESERCIZIO 2